

# Aplicações de Flip-Flops


#### Armazenamento de Dados em Paralelo

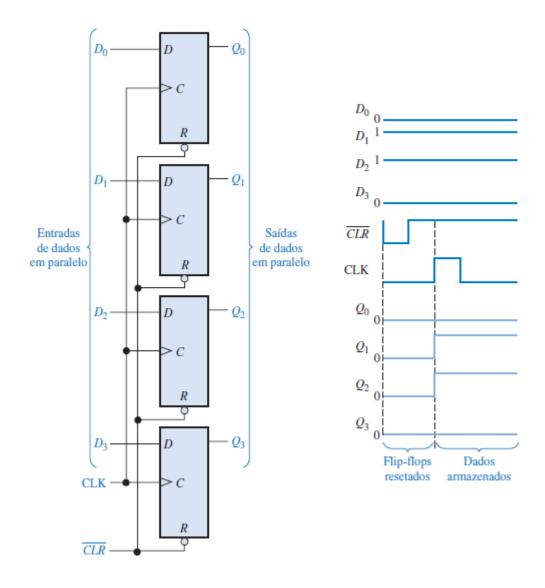


#### Armazenamento de Dados Serial

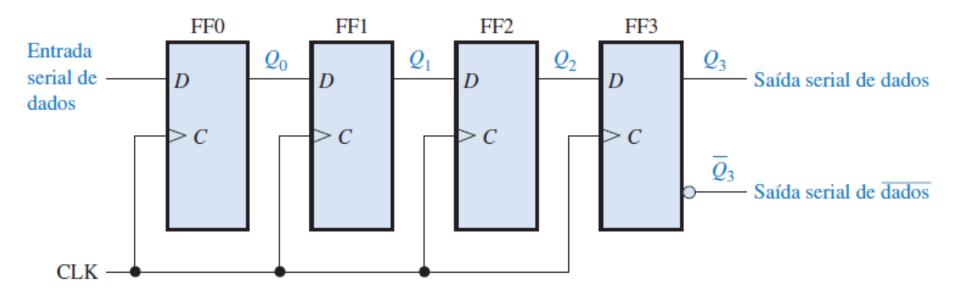


#### Armazenamento de Dados Serial

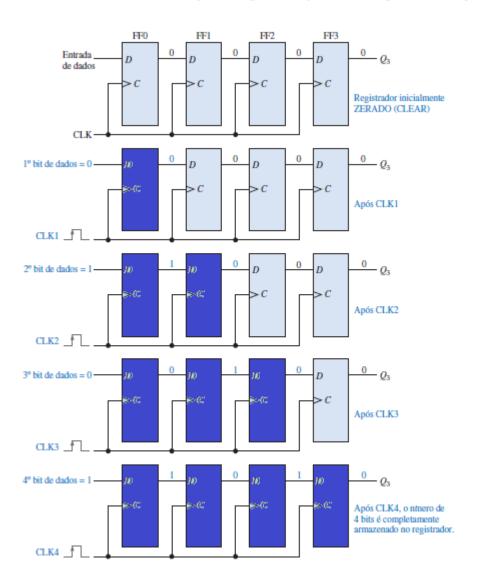


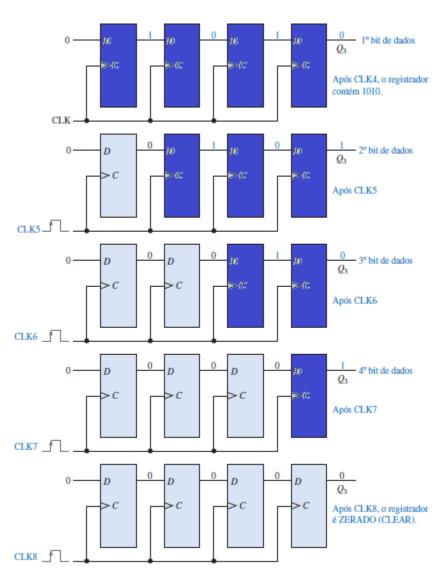


## Registrador IN Serial / OUT Paralela

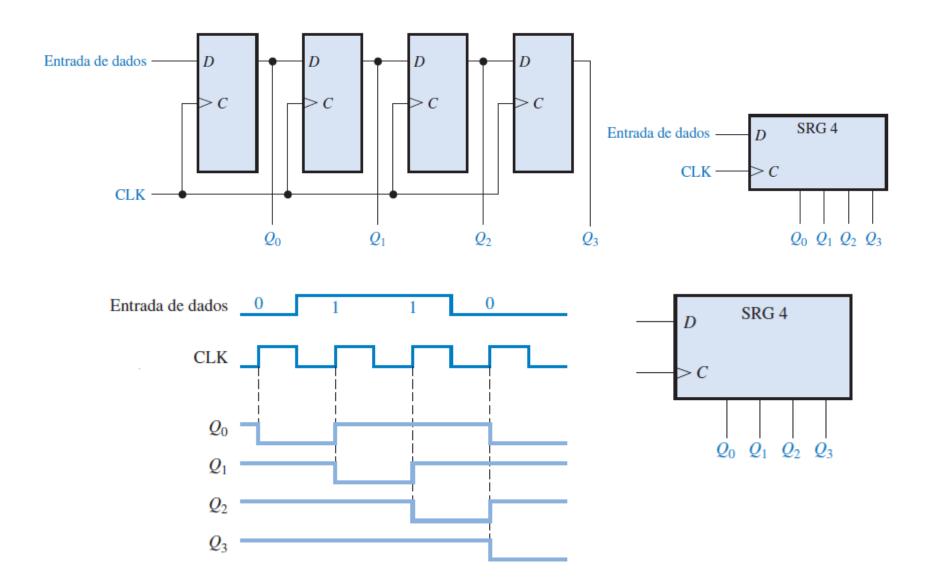

## Registrador IN Paralelo / OUT Serial

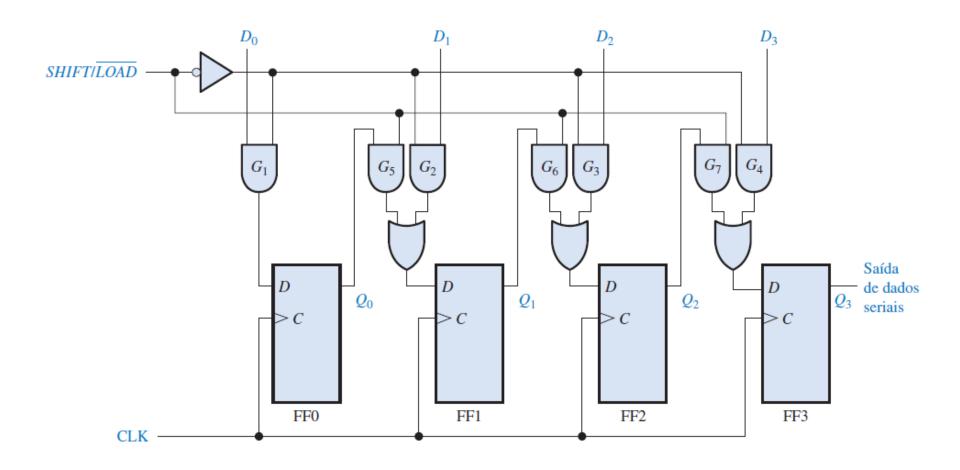

# Divisor de Frequência

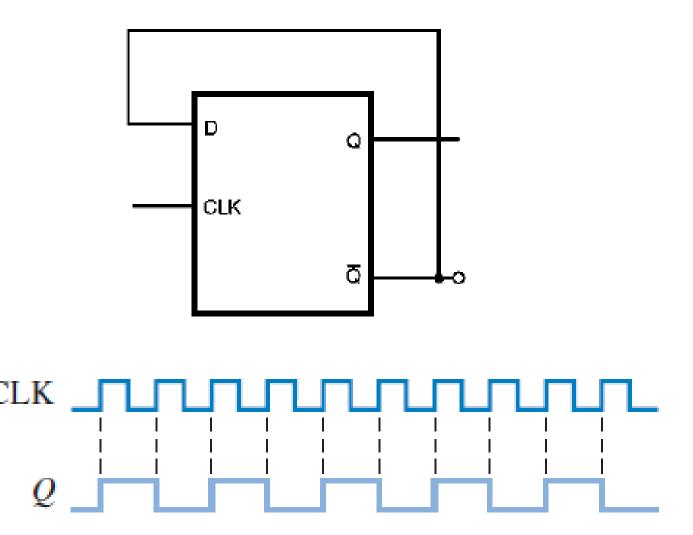

### Contadores

